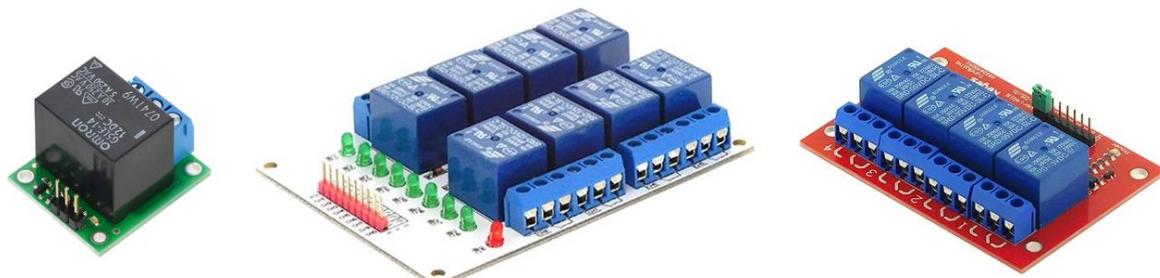


# Guide d'utilisation des modules relais avec un microcontrôleur Arduino.



## Introduction :

Les différentes platines à relais prévues pour microcontrôleur Arduino proposés sur le site [Gotronic.fr](http://Gotronic.fr) ont pour la plupart un fonctionnement similaire :

Chaque relais est piloté via une sortie digitale 5 Vcc du microcontrôleur. Suivant votre projet, il sera nécessaire d'utiliser autant de sorties digitales qu'il y a de relais.


Les relais sont isolés du microcontrôleur via des optocoupleurs et nécessitent une alimentation externe (5 ou 12 Vcc suivant le modèle de module relais).

Cette alimentation permet d'alimenter convenablement la carte relais et ainsi éviter une surcharge de la carte Arduino. Cela permet d'utiliser d'autres modules sur les broches Arduino si nécessaire (capteurs, afficheurs, etc.).

Dans cet exemple, nous utiliserons le module 4 relais 5 Vcc [GT108](#).

Les sorties relais (COM, NO et NC) sont accessibles sur des borniers à vis.

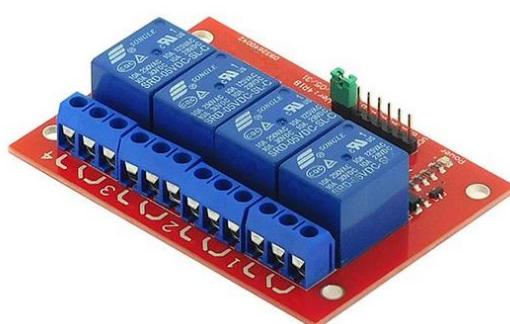**Attention :** l'alimentation 5 Vcc ou 12 Vcc permettant l'alimentation de la platine ne se retrouve en aucun cas commutée sur les sorties relais.




## Matériel requis :

- 1 x platine relais type [GT108](#).
- 1 x microcontrôleur Arduino ou compatible, voir [UNO-V3](#) (cordon USB inclus avec ce modèle).
- 1 x cordon USB en fonction du microcontrôleur si non inclus.
- 1 x jeu de cordons mâle-femelle type [BBJ21](#).
- 1 x cordon USB (suivant le modèle de microcontrôleur) pour la programmation du microcontrôleur.
- 1 x alimentation externe (5 Vcc ou 12 Vcc) suivant le modèle de platine relais.

Ces composants sont donnés à titre indicatif et peuvent être remplacés par d'autres modèles équivalents. La charge est libre de choix. Dans cet exemple, nous utiliserons des ampoules 24 Vcc.

## Schéma de câblage :

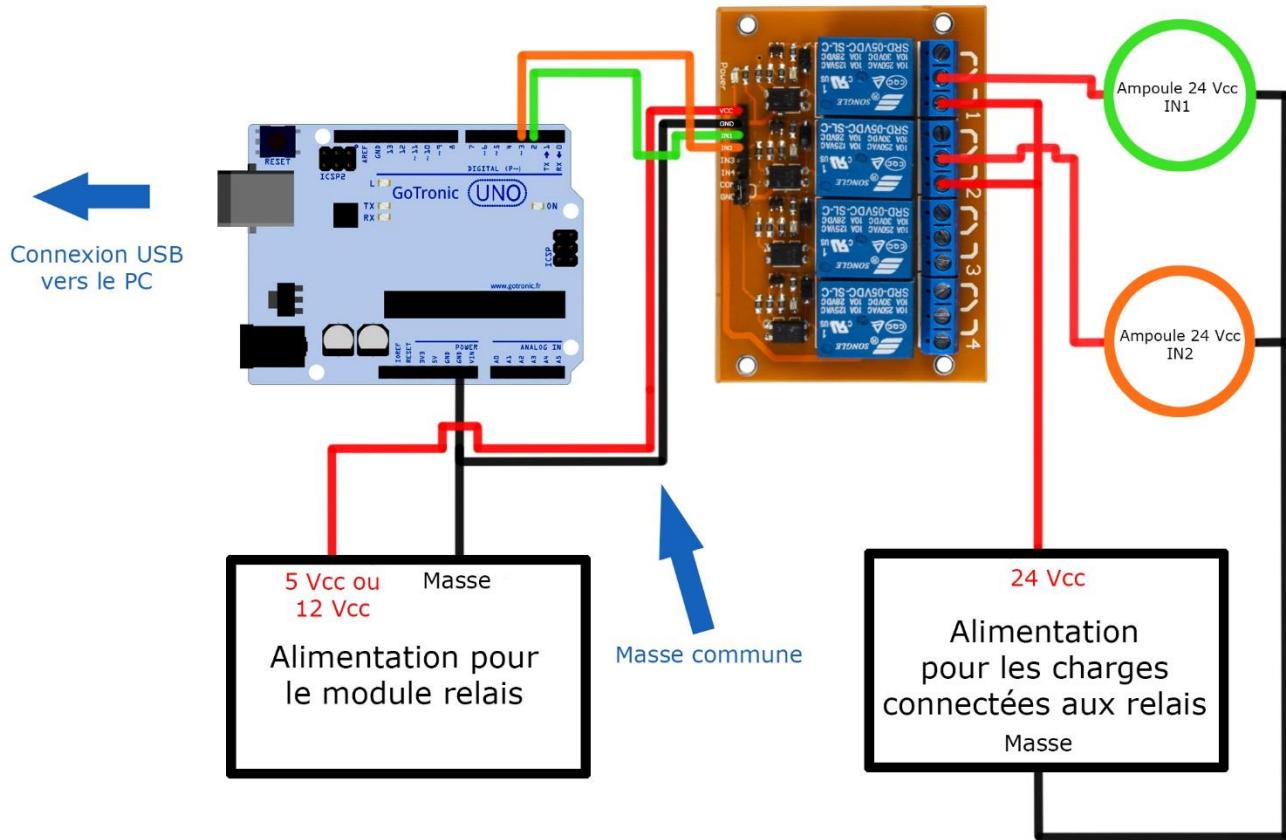

## Remarques :

- La masse commune est impérative. Sans cette liaison votre montage ne fonctionnera pas.
- Si vous souhaitez utiliser la sortie inverseuse du relais, il suffit de raccorder votre charge entre le commun et la broche NF du relais : votre ampoule sera allumée lorsque la broche IN1 ou IN2 sera à 0 et s'éteindra lorsque cette broche sera au niveau logique 1.

## Exemple de code :

La commutation d'un relais se fait simplement par la mise au niveau logique haut (5 Vcc) de l'entrée correspondante.

Avec Arduino, cette mise au niveau logique haut se traduit par l'utilisation de la fonction [digitalWrite\(\)](#).

Exemple de code pour activer les deux relais relatifs à IN1 et IN2 pendant 2 secondes toutes les 5 secondes:

```
int relais1 = 2; //Définition de la broche digitale ou le relais est raccordé
int relais2 = 3; //Définition de la broche digitale ou le relais est raccordé
void setup() {
pinMode(relais1, OUTPUT); //Déclaration de la broche 2 en sortie
pinMode(relais2, OUTPUT); //Déclaration de la broche 3 en sortie

}
void loop() {
digitalWrite(relais1, HIGH); // Met la sortie 2/relais à l'état haut
delay(2000); // Relais1 actif pendant 2 secondes (COM communique avec NO)
digitalWrite(relais1, LOW); // Met la sortie digitale 2 (relais) à l'état bas
delay(5000); // Relais1 inactif pendant 5 secondes (COM communique avec NF)
digitalWrite(relais2, HIGH); // Met la sortie 2/relais à l'état haut
delay(2000); // Relais2 actif pendant 2 secondes (COM communique avec NO)
digitalWrite(relais2, LOW); // Met la sortie digitale 2 (relais) à l'état bas
delay(5000); // Relais2 inactif pendant 5 secondes (COM communique avec NF)
}
```

**Remarque :** Cet exemple peut être appliqué à toutes les autres entrées de la carte relais. Il suffit de modifier le programme en conséquence en ajoutant les broches digitales associées aux autres relais.

```
int relais1 = 2;
int relais2 = 3;
int relais3 = 4;
int relais4 = 5;
```



Si vous rencontrez des problèmes, merci de nous contacter par courriel à :

[sav@gotronic.fr](mailto:sav@gotronic.fr)